## Arduino UNO R3

Przygotował: Michał Chomczyk

#### Czym jest Arduino?

Arduino UNO jest najpopularniejszym zestawem do nauki elektroniki i programowania z serii Arduino. Głównym założeniem autorów było udostępnienie małego i taniego zestawu uruchomieniowego, który na swoim pokładzie będzie zawierał niezbędne minimum do nauki programowania. Płytka ta powstała jako pomoc dydaktyczna dla włoskich studentów, szybko stała się jednak międzynarodowym hitem, który używany jest obecnie przez miliony osób z całego świata.


#### Mikrokontrolery Arduino

- AVR ATmega328P 8-bitowy mikrokontroler którego piny (w większości) zostały wyprowadzone na, charakterystyczne dla Arduino, złącza dla shieldów, czyli nakładek rozszerzających możliwości płytki.
- ► ATmega16U2 8-bitowy mikrokontroler który pozwala na komunikację z komputerem PC oraz na wgrywanie programów.

#### Specyfikacja Arduino

- Zasilanie:
  - złącze koncentryczne 5,5/2,1 mm napięcie od 7 12 V,
  - złącze USB typu B napięcie 5V.
- Mikrokontroler: ATmega328P w obudowie DIP-28:
  - o pamięć SRAM: 2 kB,
  - o pamięć Flash: 32 kB (0,5 kB zarezerwowane dla bootloadera),
  - o pamięć EEPROM: 1 kB,
  - o częstotliwość zegara: 16 MHz.
- 20 uniwersalnych wyprowadzeń wejść/wyjść:
  - 14 cyfrowych wejść/wyjść (w tym 6 z możliwością generowania 8-bitowego sygnału PWM),
  - 6 wejść analogowych o rozdzielczości 10 bitów (mogących pełnić funkcję cyfrowych wejść/wyjść).
- Interfejsy komunikacyjne: UART, I2C, SPI.
- Zewnętrzne przerwania: 2.
- Maksymalny prąd:
  - dla wyjścia 5 V: 500 mA,
  - dla wyjścia 3,3 V: 50 mA,
  - o dla poszczególnych GPIO: 20 mA.
- Rozmiary płytki: 68,6 × 53,4 mm.


#### **Elementy Arduino**

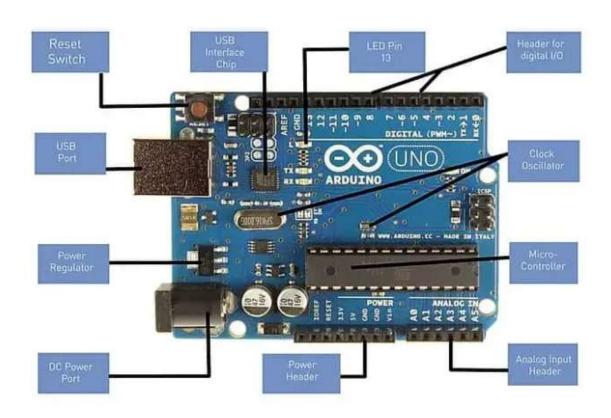

#### Zasilanie Arduino

- Przewód USB
- Złącze koncentryczne napięcie z zakresu od 7 do 12 V (optymalnie około 9 V)
- Zasilanie do pinów 5V i GND że zasilanie podane na te piny musi być odpowiednio stabilizowane (np. przez stabilizator napięcia lub przetwornicę)

#### Opis wyprowadzeń Arduino

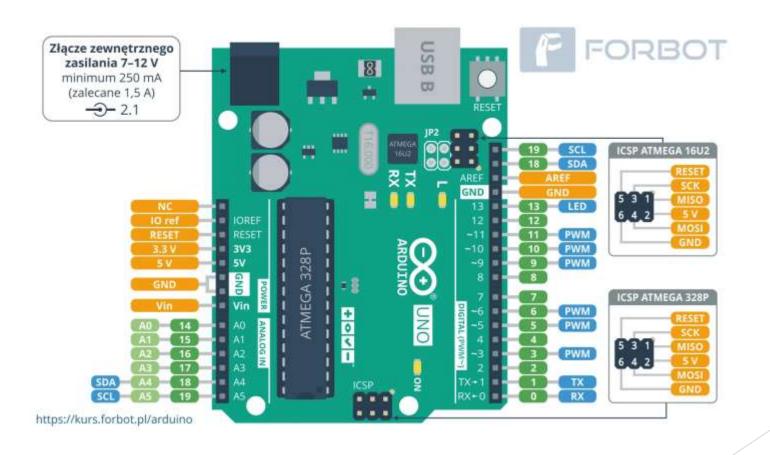


### Pin mapping Arduino

#### Atmega168 Pin Mapping

| Arduino function    |                               |                           | Arduino function     |
|---------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|
| reset               | (PCINT14/RESET) PC6 1         | 28 PC5 (ADC5/SCL/PCINT13) | analog input 5       |
| digital pin 0 (RX)  | (PCINT16/RXD) PD0 □2          | 27 PC4 (ADC4/SDA/PCINT12) | analog input 4       |
| digital pin 1 (TX)  | (PCINT17/TXD) PD1 ☐3          | 26 PC3 (ADC3/PCINT11)     | analog input 3       |
| digital pin 2       | (PCINT18/INT0) PD2□4          | 25 PC2 (ADC2/PCINT10)     | analog input 2       |
| digital pin 3 (PWM) | (PCINT19/OC2B/INT1) PD3 ☐ 5   | 24 PC1 (ADC1/PCINT9)      | analog input 1       |
| digital pin 4       | (PCINT20/XCK/T0) PD4 ☐ 6      | 23 PC0 (ADC0/PCINT8)      | analog input 0       |
| VCC                 | VCC □7                        | 22 GND                    | GND                  |
| GND                 | GND □ 8                       | 21 AREF                   | analog reference     |
| crystal             | (PCINT6/XTAL1/TOSC1) PB6 □9   | 20 ☐ AVCC                 | VCC                  |
| crystal             | (PCINT7/XTAL2/TOSC2) PB7 ☐ 10 | 19 PB5 (SCK/PCINT5)       | digital pin 13       |
| digital pin 5 (PWM) | (PCINT21/OC0B/T1) PD5 ☐ 11    | 18 PB4 (MISO/PCINT4)      | digital pin 12       |
| digital pin 6 (PWM) | (PCINT22/OC0A/AIN0) PD6 12    | 17 PB3 (MOSI/OC2A/PCINT3) | digital pin 11(PWM)  |
| digital pin 7       | (PCINT23/AIN1) PD7 ☐ 13       | 16 PB2 (SS/OC1B/PCINT2)   | digital pin 10 (PWM) |
| digital pin 8       | (PCINTO/CLKO/ICP1) PB0 ☐ 14   | 15 PB1 (OC1A/PCINT1)      | digital pin 9 (PWM)  |
| 550, 12.            | ## All Right                  |                           | (5)                  |

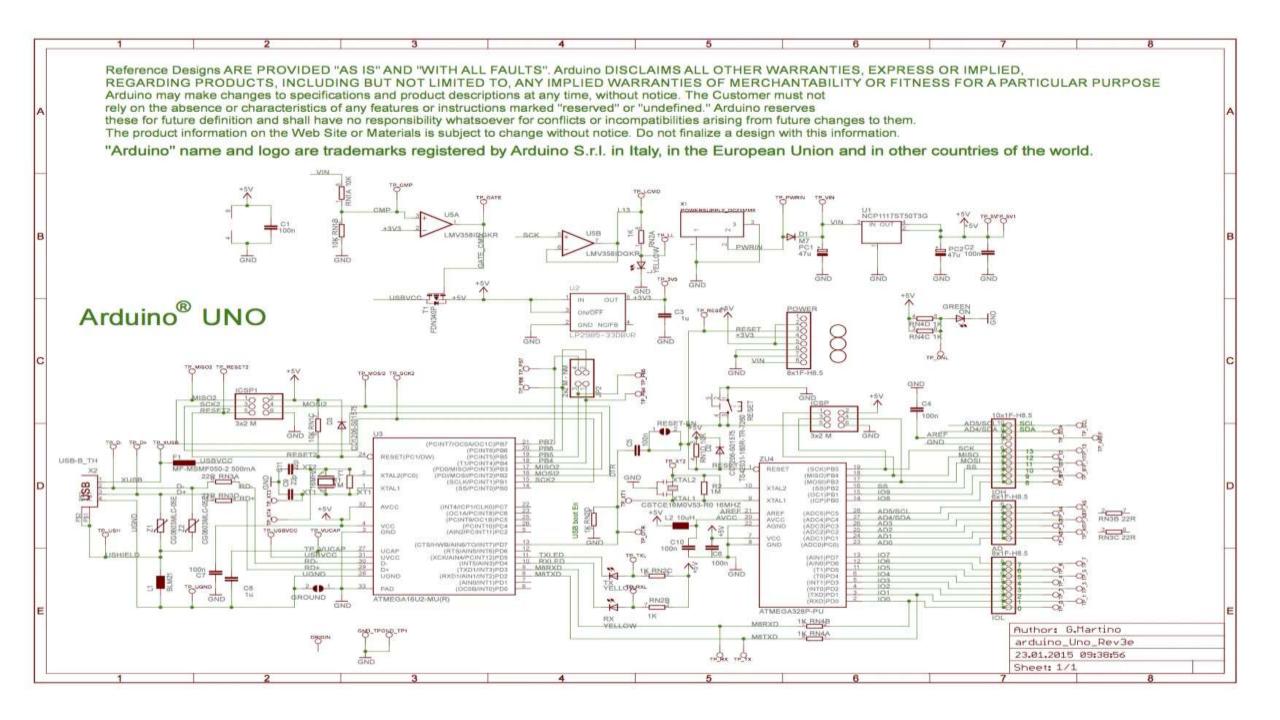Digital Pins 11,12 & 13 are used by the ICSP header for MOSI, MISO, SCK connections (Atmega168 pins 17,18 & 19). Avoid low-impedance loads on these pins when justing the ICSP header.



#### Przykładowe projekty tworzone na Arduino

- Budzik w stylu retro
- Zegar z kulkami zamiast wskazówek
- System podlewania kwiatów
- Maszyna do Espresso
- Robotyczny barman
- Robot do składania ubrań
- Smartwatch
- Elektroniczny instrument
- Wykrywacz twarzy

# Dziękuję za uwagę!

#### Wykorzystane źródła

- https://forbot.pl/blog/leksykon/arduino-uno
- https://forbot.pl/blog/top-10-inspirujacych-projektow-z-arduino-id35137
- https://www.instructables.com/Arduino-Projects/
- https://projecthub.arduino.cc/
- https://en.wikipedia.org/wiki/Arduino